

PŘEHLED

PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU MH3000, 8080

PRO BIPOLÁRNÍ MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM MH3000, STEJNĚ JAKO PRO UNIPOLÁRNÍ MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM 8080 JSOU URČENY PERIFERNÍ INTEGROVANÉ OBVODY VYROBENÉ TECHNOLOGIÍ BIPOLÁRNÍCH INTEGROVANÝCH OBVODŮ SCHOTTKY TTL.

Typ	Druh	Pouzdro
MH3205	Rychlý binární dekodér 1 z osmi — vyznačuje se malým zpožděním přenosu signálu (max. 18 ns) a nízkým vstupním zatěžovacím proudem (max. 0,25 mA)	IO-14
MH3212	Střadač 8 bitů s třístavovými výstupními hradly, s logikou pro výběr obvodu a řízení funkčního režimu, s pomocným klopným obvodem pro přerušení centrální procesorové jednotky, kde vykonává funkci budičů, střadačů a multiplexerů.	IO-15
MH3214	Rídící obvod pro osm úrovní prioritního přerušení.	IO-15
MH3216	Rychlý 4bitový paralelní obousměrný neinvertující budič / přijímač sběrnice s třístavovými výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového mikroprocesorového systému.	IO-14
MH3226	Rychlý 4bitový paralelní obousměrný invertující budič / přijímač sběrnice s třístavovými výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového mikroprocesorového systému.	IO-14

Obvody jsou plně slučitelné s logicí TTL a DTL. Použitá technologie výroby Schottky TTL. Vstupy jsou vybaveny ochrannými diodami.

MEZNÍ HODNOTY:

		min.	max.
Napájecí napětí 1)	U_{CC}	-0,5	+7
Napětí všech výstupů 1)	U_O	-0,5	+7
Vstupní napětí 1)	U_I	-1,0	+5,5
Výstupní proud	I_O	125	mA
MH3212, MH3214	I_O	100	mA
Rozsah pracovních teplot 2)	θ_A	0	+70
Rozsah skladovacích teplot	θ_{STG}	-55	+155

MH3205





A, B, C	adresovací vstupy
E_1, E_2, E_3	uvolňovací vstupy
0 ... 7	výstupy
MH3212	
$D_1 \dots D_8$	datové vstupy
$Q_1 \dots Q_8$	datové výstupy
S_1, S_2	vstupy pro výběr obvodu
MD	vstup pro funkční režim
R	nulovací vstup
IT	přerušovací výstup
SB	vybavovací vstup

MH3216, MH3226

$I_0 \dots I_3$	datové vstupy
$O_0 \dots O_3$	datové výstupy
$B_0 \dots B_3$	oboustranné sběrnice dat
DC	řízení směru toku dat
CS	výběr obvodu

1. Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu \perp .

2. Provoz mimo daný rozsah teplot okolí se nezaručuje.

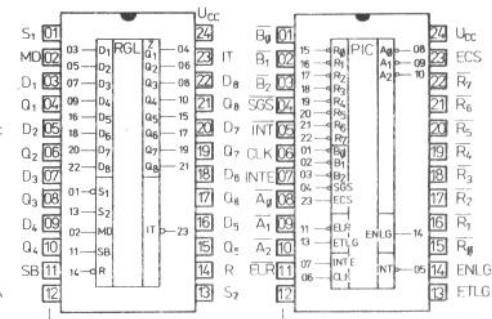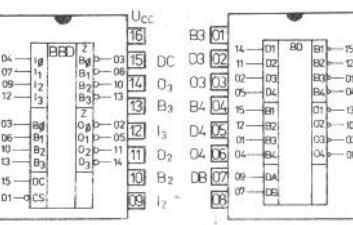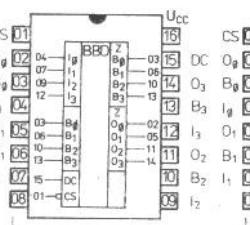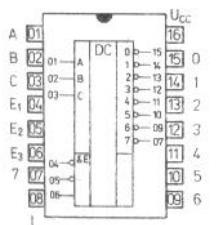

MH3205

MH3216

MH3226

MH8641

MH3212

MH3214

PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU
MHB8080, 8085, 8086


PŘEHLED

Typ	Druh	Pouzdro
MH8224	Hodinový a budicí obvod pro mikroprocesorový obvod MHB8080A. Sdružuje oscilátor řízený vnějším krystalem, děličky 1:9, dva budice s vysokým výstupním napětím a obvody pomocných logických funkcí.	IO—14
MH8228	Rídící obvod systému a budič sběrnice — vyrábí všechny řidicí signály, potřebné pro přímé propojení obvodů mikroprocesorové řady (paměti RAM, ROM a obvodů vstup/výstup) s centrální procesorovou jednotkou (CPU) MHB8080A.	IO—19
MHB8282 MHB8283	Úplné paralelní osmibitové stradače s třistavovými výstupními zesilovači jsou určeny pro stradače, oddělovací zesilovače nebo multiplexery v periferních a vstupních/výstupních funkci mikropočítacích systémů 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8282 neinvertuje, MHB8283 invertuje vstupní data na výstupech.	IO—24 IO—24
MHB8286 MHB8287	Osmibitové vysilače/přijímače sběrnice s třistavovými výstupy jsou určeny pro periferní funkce v mikroprocesorovém systému 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8286 neinvertuje, MHB8287 invertuje vstupní data na výstupech.	IO—24 IO—24
MH8641	Čtyřnásobný budič/přijímač unifikované sběrnice pro použití v systémech pro přenos dat s impedancí 120Ω (UNIBUS).	IO—14

MEZNÍ HODNOTY:

		min.	max.	
Napájecí napětí 1)	MH8641	U_{CC}	—0,5	+7,0
Napájecí napětí 1) jen MH8224		U_{CC}	—	+7,0
Vstupní napětí 1)	MHB8282, MHB8283, MHB8286, MHB8287 MH8641	U_{DD}	—0,5	+13,5
Výstupní proud	MH8224, MH8228	I_o	—	100 mA
Výstupní napětí	MH8641	U_o	—	5,5 V
Rozsah pracovních teplot okolí		ϑ_a	0	+70 °C
Rozsah skladovacích teplot		ϑ_{stg}	—55	+155 °C

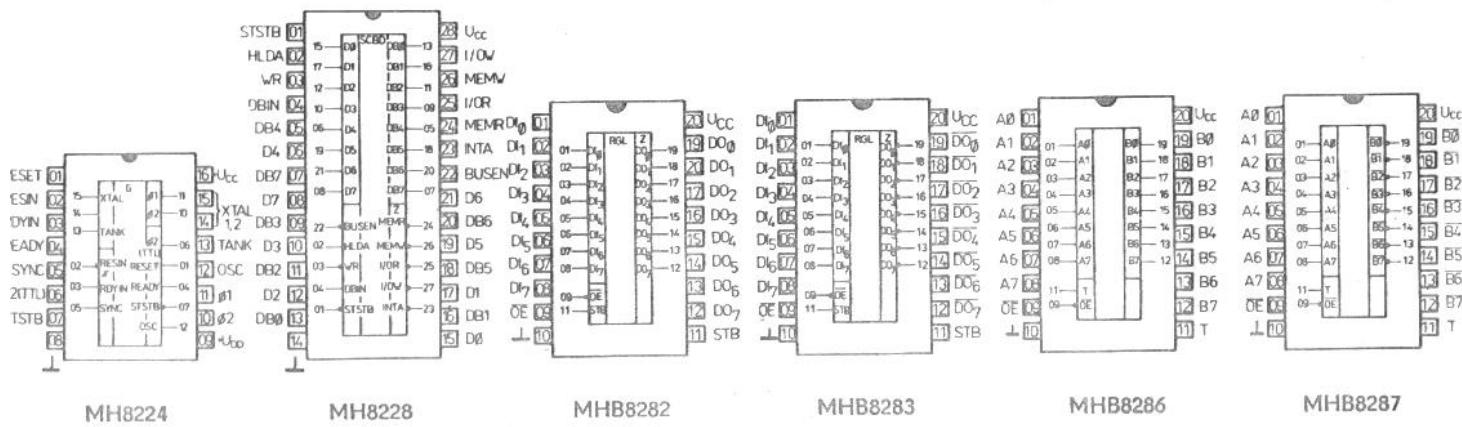1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu — vývodu \perp .




FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ

D₁...D₄ vstupy budíčů
 B₁...B₄ obousměrná sběrnice
 DA, DB vstupy blokování
 O₁...O₄ výstupy přijímačů

POUZDRO IO-14

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: $\vartheta_a = 0^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$

		min.-max.
Vstupní napětí — úroveň H $U_{CC} = 5,0 \text{ V}$, vstup DA, DB, D ₁ ...D ₄	$U_{IH(DA)}, U_{IH(D)}$	$\geq 2,0 \text{ V}$
Vstupní napětí — úroveň L $U_{CC} = 5,0 \text{ V}$, vstup DA, DB, D ₁ ...D ₄	$U_{IL(DA)}, U_{IL(D)}$	$\leq 0,8 \text{ V}$
Vstupní prahové napětí přijímačů — úroveň H $U_{CC} = 5,0 \text{ V}$, $U_{IL}(D_1 \dots D_4) = 0,8 \text{ V}$, $U_{OL(R)} \leq 0,4 \text{ V}$, $I_{OL(R)} = 16 \text{ mA}$, vstup B ₁ ...B ₄	$U_{ILH(R)}$	$\geq 1,7 \text{ V}$
Vstupní prahové napětí přijímače — úroveň L $U_{CC} = 5,0 \text{ V}$, $U_{IL}(D_1 \dots D_4) = 0,8 \text{ V}$, $U_{OH(R)} \geq 2,4 \text{ V}$, $I_{OH(R)} = 400 \mu\text{A}$, vstup B ₁ ...B ₄	$U_{IHL(R)}$	$\leq 1,3 \text{ V}$
Vstupní proud — úroveň H $U_{CC} = 5,25 \text{ V}$, $U_{IH}(\text{DA}, \text{DB}) = 2,4 \text{ V}$ vstup DA, DB vstup D ₁ ...D ₄ $U_{CC} = 5,25 \text{ V}$, $U_{IH}(\text{DA}, \text{DB}) = 5,5 \text{ V}$ vstup DA, DB vstup D ₁ ...D ₄	$I_{IH(DA)}$ $I_{IH(D)}$	$\leq 40 \mu\text{A}$ $\leq 40 \mu\text{A}$
Vstupní proud — úroveň L $U_{CC} = 5,25 \text{ V}$, $U_{IL}(\text{DA}, \text{DB}) = 0,4 \text{ V}$ vstup DA, DB $U_{CC} = 5,25 \text{ V}$, $U_{IL}(D_1 \dots D_4) = 0,4 \text{ V}$, vstup D ₁ ...D ₄	$-I_{IL(DA)}$ $-I_{IL(D)}$	$\leq 1,6 \text{ mA}$ $\leq 1,6 \text{ mA}$
Vstupní proud sběrnice B ₁ ...B ₄ $U_{IL}(\text{DA}, \text{DB}, D_1 \dots D_4) = 0,8 \text{ V}$, $U_{CC} = 0 \text{ V}$, $U_{IH}(B_1 \dots B_4) = 4,0 \text{ V}$, $U_{CC} = 5,25 \text{ V}$	I_{BUS} I_{BUS}	$\leq 100 \mu\text{A}$ $\leq 100 \mu\text{A}$
Výstupní napětí sběrnice B ₁ ...B ₄ — úroveň L $U_{CC} = 4,75 \text{ V}$, $U_{IL}(\text{DA}, \text{DB}) = 0,8 \text{ V}$, $U_{IH}(D_1 \dots D_4) = 2,0 \text{ V}$, $I_{B1} \dots I_{B4} = 50 \text{ mA}$	$U_{OL(BUS)}$	$\leq 0,7 \text{ V}$
Výstupní napětí přijímače O ₁ ...O ₄ — úroveň H $U_{CC} = 4,75 \text{ V}$, $U_{IL}(\text{DA}, \text{DB}) = 0,8 \text{ V}$, $D_1 \dots D_4 = 0,5 \text{ V}$, $I_{OH}(O_1 \dots O_4) = -400 \mu\text{A}$	$U_{OH(R)}$	$\geq 2,4 \text{ V}$
Výstupní napětí přijímače O ₁ ...O ₄ — úroveň L $U_{CC} = 4,75 \text{ V}$, $U_{IL}(\text{DA}, \text{DB}) = 0,8 \text{ V}$, $D_1 \dots D_4 = 0,5 \text{ V}$, $I_{OL}(O_1 \dots O_4) = 16 \text{ mA}$	$U_{OL(R)}$	$\leq 0,4 \text{ V}$
Výstupní proud zkratový přijímače O ₁ ...O ₄ ¹⁾ $U_{CC} = 5,25 \text{ V}$, $U_{IL}(\text{DA}, \text{DB}) = 0,8 \text{ V}$, $U_{IL}(B_1 \dots B_4) = 0,5 \text{ V}$	$-I_{OS(R)}$	$18 \dots 55 \text{ mA}$
Odběr ze zdroje $U_{CC} = 5,25 \text{ V}$, $U_{IL}(\text{DA}, \text{DB}) = 0 \text{ V}$, $U_{IH}(D_1 \dots D_4) = 2,0 \text{ V}$	I_{CC}	$\leq 70 \text{ mA}$
Záchranné napětí $U_{CC} = 4,75 \text{ V}$, $I_f(\text{DA}, \text{DB}) = -16 \text{ mA}$	$-U_D$	$\leq 1,5 \text{ V}$

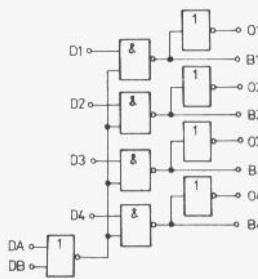¹⁾ Současně se smí zkratovat jen jeden výstup.




FUNKČNÍ TABULKY

BUDÍČ

DA	VSTUPY DB	D ₁ ...D ₄	SBĚRNICE B ₁ ...B ₄
L	L	L	H
L	H	L	H
L	H	H	H
H	L	L	H
H	L	H	H
H	H	L	H
H	H	H	H

PRIJIMAC

SBĚRNICE B ₁ ...B ₄	VÝSTUPY O ₁ ...O ₄
H L	L H

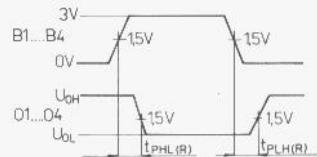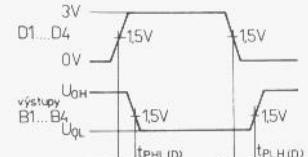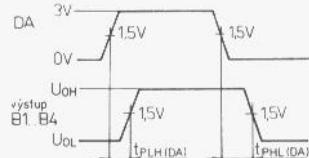

DYNAMICKÉ HODNOTY

Zpoždění blokování výstupů

B₁...B₄ ze vstupů DA, DB 1) $t_{PLH(DA)} \leq 30 \text{ ns}$
 $t_{PHL(DA)} \leq 23 \text{ ns}$

Zpoždění přenosu signálu

ze vstupů D₁...D₄ na výstupy B₁...B₄ 1) $t_{PLH(D)} \leq 25 \text{ ns}$
 $t_{PHL(D)} \leq 15 \text{ ns}$

B₁...B₄ na výstupy O₁...O₄ 2) $t_{PLH(R)} \leq 30 \text{ ns}$
 $t_{PHL(R)} \leq 30 \text{ ns}$

1) Výstupy B₁...B₄ zakončeny C_L = 15 pF, R₁ = 91 Ω, R₂ = 200 Ω.
 2) Výstupy O₁...O₄ zakončeny C_L = 15 pF, R₁ = 390 Ω, 4 × KA206.